

《计算机组成原理》 实验报告



实验题目：运算器和排序

学生姓名：王志强

学生学号：PB18051049

完成日期：2020.04.29

计算机实验教学中心制

2019年9月


一、实验目标

- 掌握算术逻辑单元（ALU）的功能，加/减运算时溢出、进位/借位、零标志的形成及其应用；
- 掌握数据通路和控制器的设计和描述方法。

二、实验内容

 1. ALU的设计

- 待设计的ALU模块的逻辑符号如下图所示。该模块的功能是将两操作数（a，b）按照指定的操作方式（m）进行运算，产生运算结果（y）和相应的标志（f）。



- 操作方式m的编码与ALU的功能对应关系如下图所示。表中标志细化为进位/借位标志（cf）、溢出标志（of）和零标志（zf）；“*”表示根据运算结果设置相应值；“x”表示无关项，可取任意值。例如，加法运算后设置进位标志（cf）、（of）和（zf），减法运算后设置借位标志（cf）、（of）和（zf）。

m	y	cf	of	zf
000	a + b	*	*	*
001	a - b	*	*	*
010	a & b	x	x	*
011	a b	x	x	*
100	a ^ b	x	x	*
其他	x	x	x	x

- 根据端口和功能要求，Verilog代码实现如下（有符号数运算，输入输出为补码）：


```
1 module alu //输入、输出均视为补码
2     #(parameter WIDTH=32)
3     (output reg [WIDTH-1:0] y,
4     output reg zf,
5     output reg cf,
6     output reg of,
7     input [WIDTH-1:0] a,b,
8     input [2:0] m
9     );
10    parameter ADD = 3'b000;
```

```

11     parameter SUB = 3'b001;
12     parameter AND = 3'b010;
13     parameter OR = 3'b011;
14     parameter XOR = 3'b100;
15     always @(*)
16     begin
17         case(m)
18             ADD:
19             begin
20                 {cf,y} = a + b;
21                 of = (~a[WIDTH-1]&~b[WIDTH-1]&y[WIDTH-1])
22                     | (a[WIDTH-1]&b[WIDTH-1]&~y[WIDTH-1]);
23             end
24             SUB:
25             begin
26                 y = a - b; //a<b 产生借位
27                 of = (~a[WIDTH-1]&b[WIDTH-1]&y[WIDTH-1])
28                     | (a[WIDTH-1]&~b[WIDTH-1]&~y[WIDTH-1]);
29                 //在输入输出均为补码的情况下 , cf = y[WIDTH-1] ^ of
30                 cf = y[WIDTH-1] ^ of;
31             end
32             AND:y = a & b;
33             OR:y = a | b;
34             XOR:y = a ^ b;
35             default: //保证完全赋值
36             begin y = 32'd0;zf = 0;cf = 0;of = 0; end
37         endcase
38         zf = ~|y;
39     end
40 endmodule


```

• RTL ANALYSIS-Schematic:

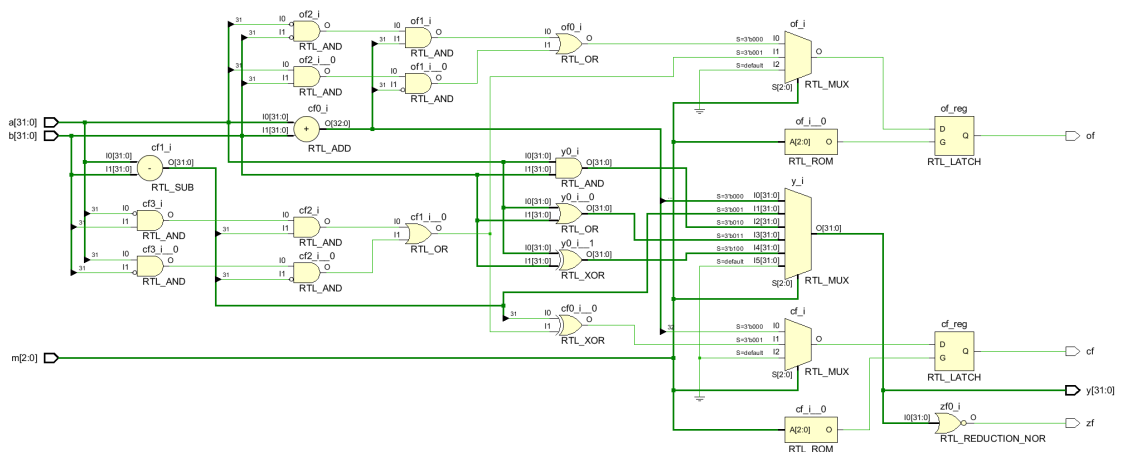

• Vivado仿真如下:

- ADD测试:

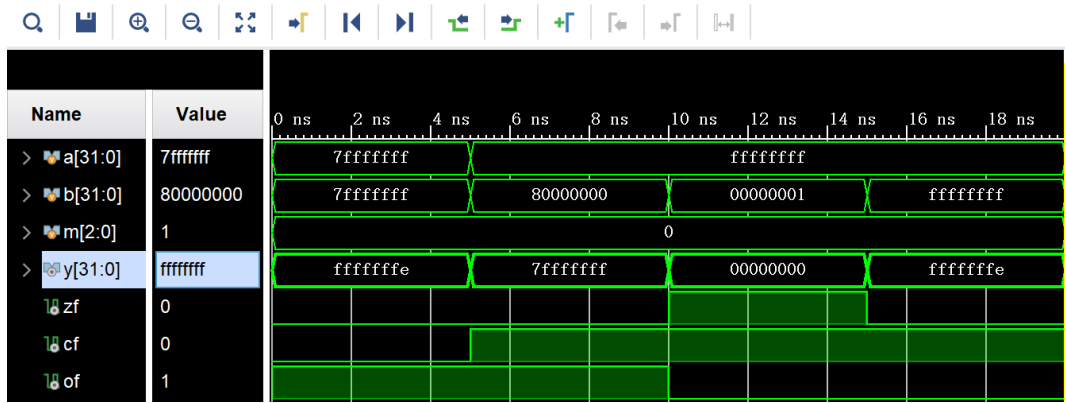


testcase:

```

1 m=3'b000;a=32'h7FFF_FFFF;b=32'h7FFF_FFFF;//正溢
2 #5 m=3'b000;a=32'hFFFF_FFFF;b=32'h8000_0000;//负溢
3 #5 m=3'b000;a=32'hFFFF_FFFF;b=32'h0000_0001;//0
4 #5 m=3'b000;a=32'hFFFF_FFFF;b=32'hFFFF_FFFF;//负数加

```

o SUB测试:

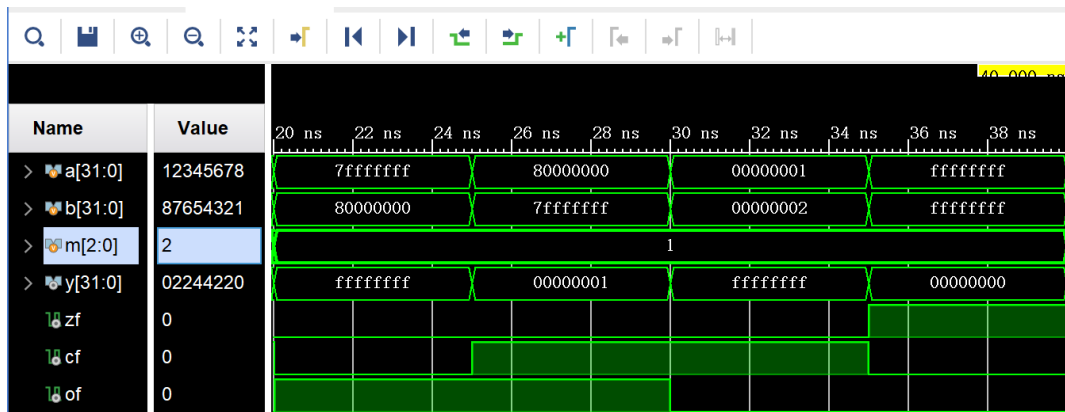


testcase:

```

1 #5 m=3'b001;a=32'h7FFF_FFFF;b=32'h8000_0000;//正溢
2 #5 m=3'b001;a=32'h8000_0000;b=32'h7FFF_FFFF;//负溢
3 #5 m=3'b001;a=32'h0000_0001;b=32'h0000_0002;//借位
4 #5 m=3'b001;a=32'hFFFF_FFFF;b=32'hFFFF_FFFF;//0

```

o AND测试:

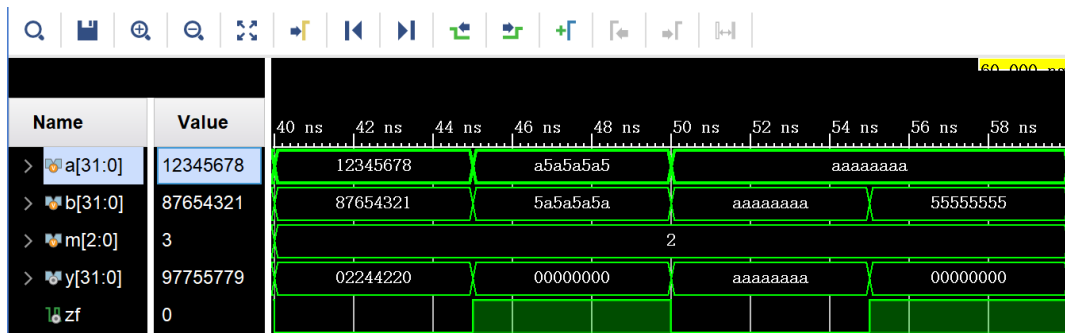


testcase:

```

1 #5 m=3'b010;a=32'h1234_5678;b=32'h8765_4321;
2 #5 m=3'b010;a=32'hA5A5_A5A5;b=32'h5A5A_5A5A;
3 #5 m=3'b010;a=32'hAAAA_AAAA;b=32'hAAAA_AAAA;
4 #5 m=3'b010;a=32'hAAAA_AAAA;b=32'h5555_5555;//0

```


○ OR测试:

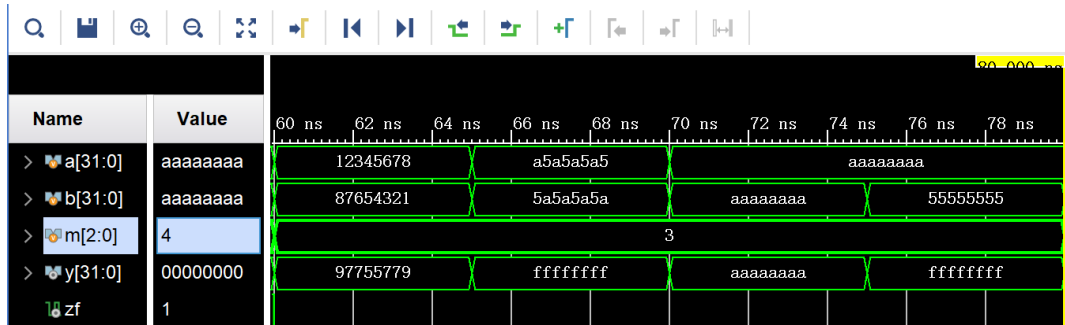

testcase:

```
1 #5 m=3'b011;a=32'h1234_5678;b=32'h8765_4321;
2 #5 m=3'b011;a=32'hA5A5_A5A5;b=32'h5A5A_5A5A;//全1
3 #5 m=3'b011;a=32'hAAAA_AAAA;b=32'hAAAA_AAAA;
4 #5 m=3'b011;a=32'hAAAA_AAAA;b=32'h5555_5555;//全1
```

○ XOR测试:

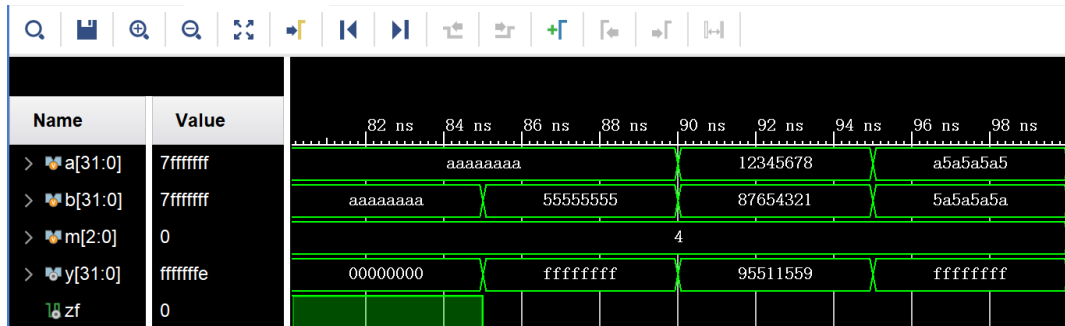

testcase:


```
1 #5 m=3'b100;a=32'hAAAA_AAAA;b=32'hAAAA_AAAA;
2 #5 m=3'b100;a=32'hAAAA_AAAA;b=32'h5555_5555;//全1
3 #5 m=3'b100;a=32'h1234_5678;b=32'h8765_4321;
4 #5 m=3'b100;a=32'hA5A5_A5A5;b=32'h5A5A_5A5A;//全1
```

• FPGA开发板测试如下:


○ 返校后进行

 2、排序电路的设计:


- 利用前面设计的ALU模块，辅之以若干寄存器和数据选择器，以及适当的控制器，设计实现四个4位有符号数的排序电路，其逻辑符号如下图所示:



- 四个符号数排序电路的数据通路如下图所示:

 

- 排序电路状态控制图如下：

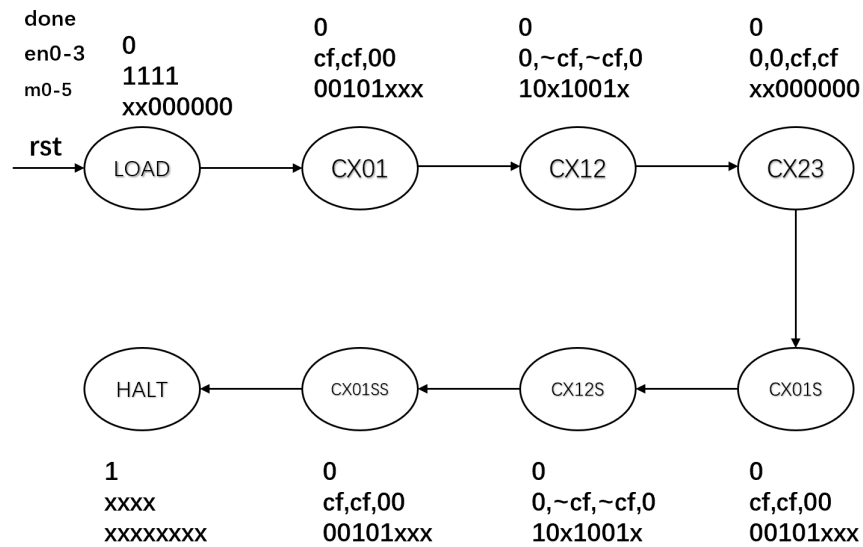

- 排序电路Verilog实现：

```

1 module sort #(parameter N = 4)(
2     output [N-1:0] s0,s1,s2,s3, //排序后的四个数据
3     output reg done, //排序结束标志
4     input [N-1:0] x0,x1,x2,x3, //待排序的数字
5     input clk,rst //时钟, 复位, 上升沿有效
6 );
7 parameter SUB = 3'b001;
8 wire [N-1:0] i0,i1,i2,i3; //寄存器输入端
9 // wire [N-1:0] s0,s1,s2,s3; //寄存器输出端
10 wire [N-1:0] a,b; //ALU输入、输出端
11 wire cf; //借位标志
12 reg m0,m1,m2,m5;
13 reg [1:0] m3,m4; //多路器选择信号
14 reg en0,en1,en2,en3; //寄存器使能信号
15 reg [2:0] current_state,next_state; //状态
16 parameter LOAD = 3'b000;
17 parameter CX01 = 3'b001;
18 parameter CX12 = 3'b010;
19 parameter CX23 = 3'b011;


```

```

20     parameter CX01S = 3'b100;
21     parameter CX12S = 3'b101;
22     parameter CX01SS = 3'b110;
23     parameter HALT = 3'b111;
24     //Data Path
25     Register #(4) R0(.in(i0),.en(en0),.rst(rst),.clk(clk),.out(s0));
26     Register #(4) R1(.in(i1),.en(en1),.rst(rst),.clk(clk),.out(s1));
27     Register #(4) R2(.in(i2),.en(en2),.rst(rst),.clk(clk),.out(s2));
28     Register #(4) R3(.in(i3),.en(en3),.rst(rst),.clk(clk),.out(s3));
29
30     MUX2to1 #(4) M0(.m(m0),.d0(s0),.d1(s2),.out(a));
31     MUX2to1 #(4) M1(.m(m1),.d0(s1),.d1(s3),.out(b));
32     MUX2to1 #(4) M2(.m(m2),.d0(x0),.d1(s1),.out(i0));
33     MUX3to1 #(4) M3(.m(m3),.d0(x1),.d1(s0),.d2(s2),.out(i1));
34     MUX3to1 #(4) M4(.m(m4),.d0(x2),.d1(s1),.d2(s3),.out(i2));
35     MUX2to1 #(4) M5(.m(m5),.d0(x3),.d1(s2),.out(i3));
36
37     alu #(4) ALU(.a(a),.b(b),.m(SUB),.cf(cf),.of(),.zf(),.y());
38     //control unit
39     always @(posedge clk,posedge rst)
40         if(rst)
41             current_state <=LOAD;
42         else
43             current_state <= next_state;
44     always @(*)
45     begin
46         case(current_state)
47             LOAD:next_state <= CX01;
48             CX01:next_state <= CX12;
49             CX12:next_state <= CX23;
50             CX23:next_state <= CX01S;
51             CX01S:next_state <= CX12S;
52             CX12S:next_state <= CX01SS;
53             CX01SS:next_state <=HALT;
54             HALT:next_state <= HALT;
55         endcase
56     end
57     always @(*)
58     begin
59         {m0,m1,m2,m3,m4,m5,en0,en1,en2,en3,done} = 13'd0;
60         case(current_state)
61             LOAD:{en0,en1,en2,en3} = 4'b1111;
62             CX01,CX01S,CX01SS:begin {m2,m3} = 3'b101;en0 = cf;en1 = cf;end
63             CX12,CX12S:begin {m0,m1,m3,m4} = 6'b101001;en1 = ~cf;en2 =
~cf;end
64             CX23:begin {m0,m1,m4,m5} = 5'b11101;en2 = cf;en3 = cf;end
65             HALT:done = 1;
66         endcase
67     end
68 endmodule


```

- RTL ANALYSIS-Schematic:

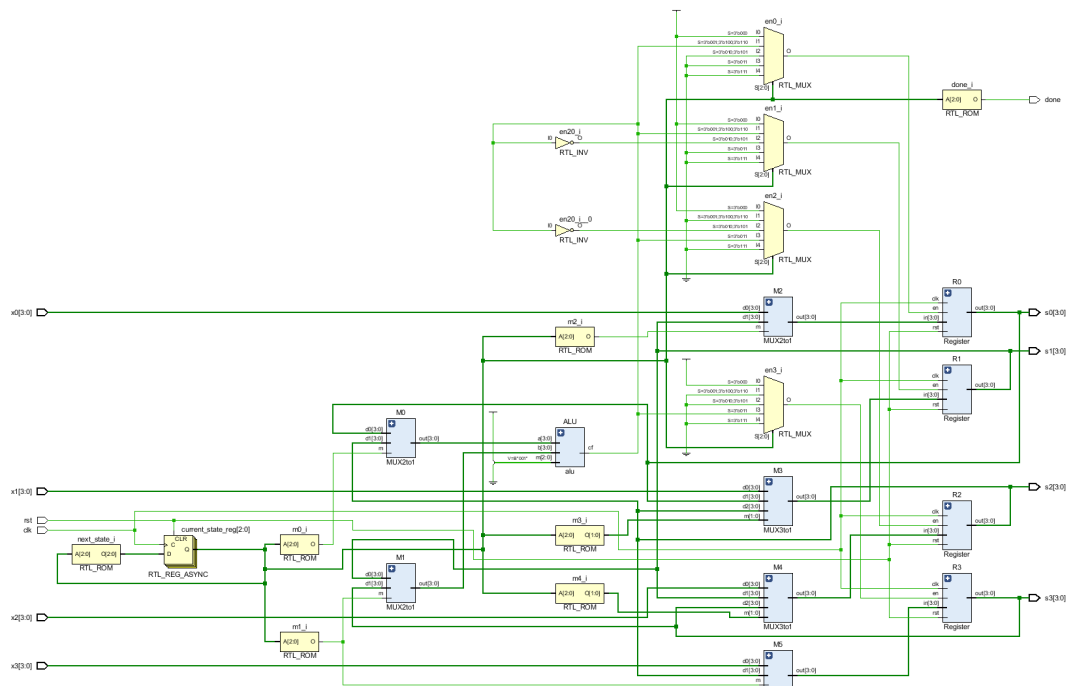


• Vivado仿真如下：

○ 无符号数排序测试：

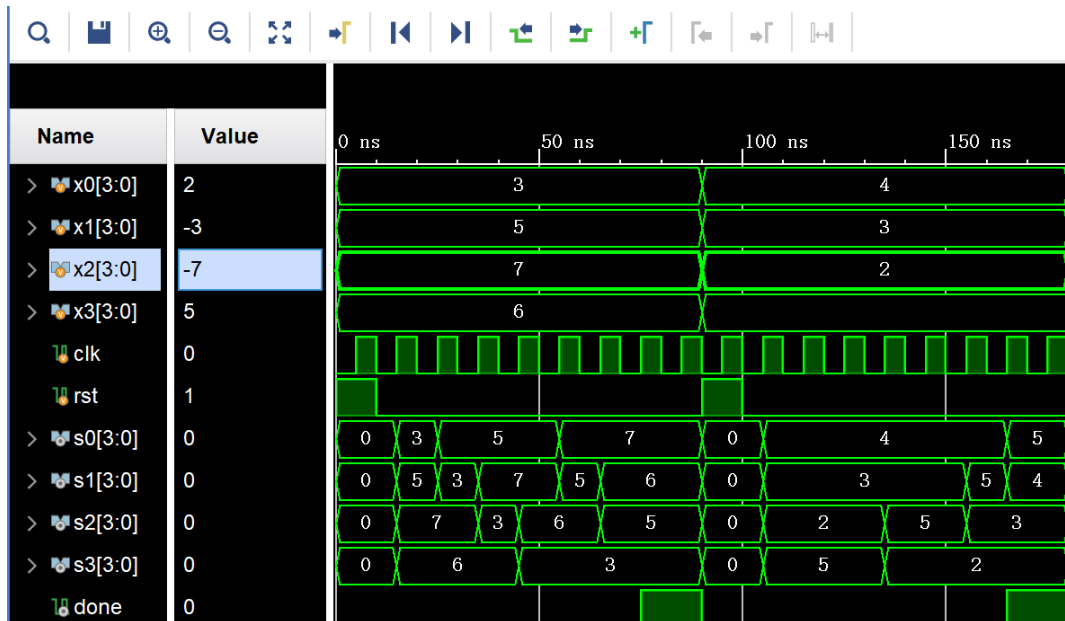

○ 有符号数排序测试（带负数）：

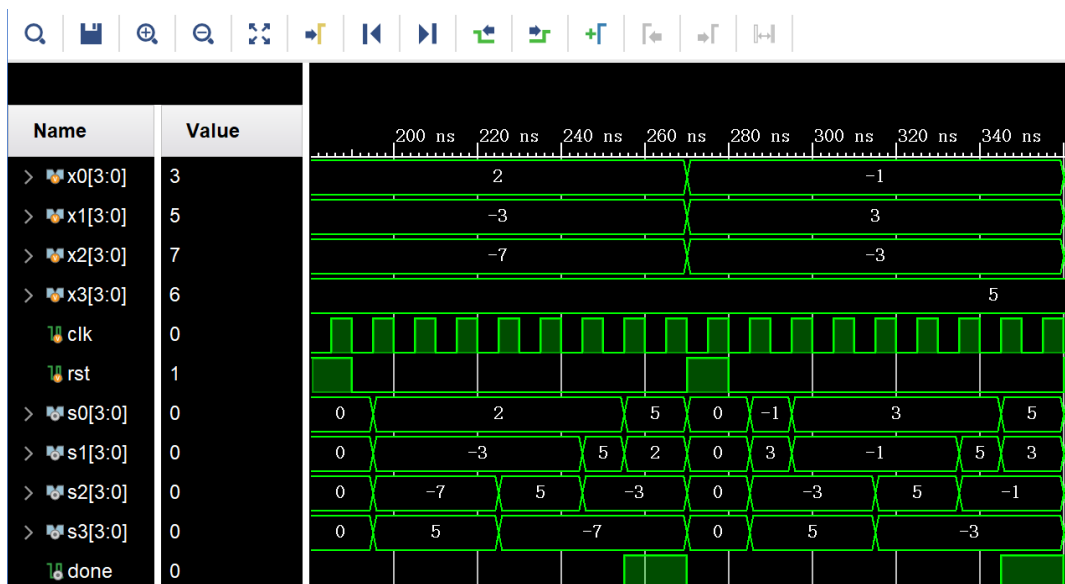

o testcase:

```
1 module tb_sort;
2
3 // sort Parameters
4 parameter N = 4;
5 parameter PERIOD = 10 ;
6
7 // sort Inputs
8 reg [N-1:0] x0 = 0 ;
9 reg [N-1:0] x1 = 0 ;
10 reg [N-1:0] x2 = 0 ;
11 reg [N-1:0] x3 = 0 ;
12 reg clk = 0 ;
13 reg rst = 0 ;
14
15 // sort Outputs
16 wire [N-1:0] s0 ;
17 wire [N-1:0] s1 ;
18 wire [N-1:0] s2 ;
19 wire [N-1:0] s3 ;
20 wire done ;
21
22 initial
23 begin
24     forever #(PERIOD/2) clk=~clk;
25 end
26
27 sort u_sort (
28     .x0 ( x0 [N-1:0] ),
29     .x1 ( x1 [N-1:0] ),
30     .x2 ( x2 [N-1:0] ),
31     .x3 ( x3 [N-1:0] ),
32     .clk ( clk ),
33     .rst ( rst ),
34
35     .s0 ( s0 [N-1:0] ),
36     .s1 ( s1 [N-1:0] ),
37     .s2 ( s2 [N-1:0] ),
38     .s3 ( s3 [N-1:0] ),
39     .done ( done )
40 );
41
42 initial
43 begin
44     rst = 1;
45     #PERIOD rst = 0;
46
47     #(PERIOD*8) rst = 1;
48     #PERIOD rst = 0;
49
50     #(PERIOD*8) rst = 1;
51     #PERIOD rst = 0;
52     #(PERIOD*8) rst = 1;
53     #PERIOD rst = 0;
54 end
55 initial
```

```

56 begin
57     x0 = 3;
58     x1 = 5;
59     x2 = 7;
60     x3 = 6;
61     #(PERIOD*9)
62
63     x0 = 4;
64     x1 = 3;
65     x2 = 2;
66     x3 = 5;
67     #(PERIOD*9)
68
69     x0 = 2;
70     x1 = -3;
71     x2 = -7;
72     x3 = 5;
73     #(PERIOD*9)
74
75     x0 = -1;
76     x1 = 3;
77     x2 = -3;
78     x3 = 5;
79     #(PERIOD*9)
80     $finish;
81 end
82
83 endmodule

```

- FPGA开发板测试:

- 返校后进行

三、思考题

1. 如果要求排序后的数据是递减顺序，电路如何调整？

答：本题设计的即为递减顺序，故回答如何调整至递增顺序，至于要将使能信号中的~cf和cf对换即可。

2. 如果为了提高性能，使用两个ALU，电路如何调整？

答：如下图所示，减少了MUX的使用，同时也可以减少一个时钟周期的情况下完成排序，因为s2、s3比较的同时s0和s1也可以比较。

