

# 《计算机组成原理》 实验报告

---



实验题目：多周期 CPU

学生姓名：王志强

学生学号：PB18051049

完成日期：2020.05.25

# 一、实验目标

- 理解计算机硬件的基本组成、结构和工作原理；
- 掌握数字系统的设计和调试方法；
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法。

# 二、实验内容

## 1. 多周期CPU

待设计的多周期CPU可以执行如下6条指令：


- R类指令
  - add:  $rd \leftarrow rs + rt^{**}$   $^{**}op = 000000, funct = 100000$

op(6 bits)	rs(5 bits)	rt(5 bits)	rd(5 bits)	shamt(5 bits)	funct(6 bits)
------------	------------	------------	------------	---------------	---------------
- I类指令
  - addi:  $rt \leftarrow rs + imm$   $op = 001000$
  - lw:  $rt \leftarrow M(rs + addr)$   $op = 100011$
  - sw:  $M(rs + addr) \leftarrow rt$   $op = 101011$
  - beq: if( $rs == rt$ ) then  $pc \leftarrow pc + 4 + addr \ll 2$ ; else  $pc \leftarrow pc + 4$   $op = 000100$

op(6 bits)	rs(5 bits)	rt(5 bits)	addr/immediate(16 bits)
------------	------------	------------	-------------------------
- J类指令
  - j:  $pc \leftarrow (pc + 4)[31:28] \mid (add \ll 2)[27:0]$   $op = 000010$

op(6 bits)	addr(26 bits)
------------	---------------

待设计的CPU逻辑符号和端口声明如下：

 


```
1 module cpu_one_cycle( //单周期CPU
2     input clk,         //时钟（上升沿有效）
3     input rst          //异步复位，高电平有效
4 );
5 .....
6 endmodule
```
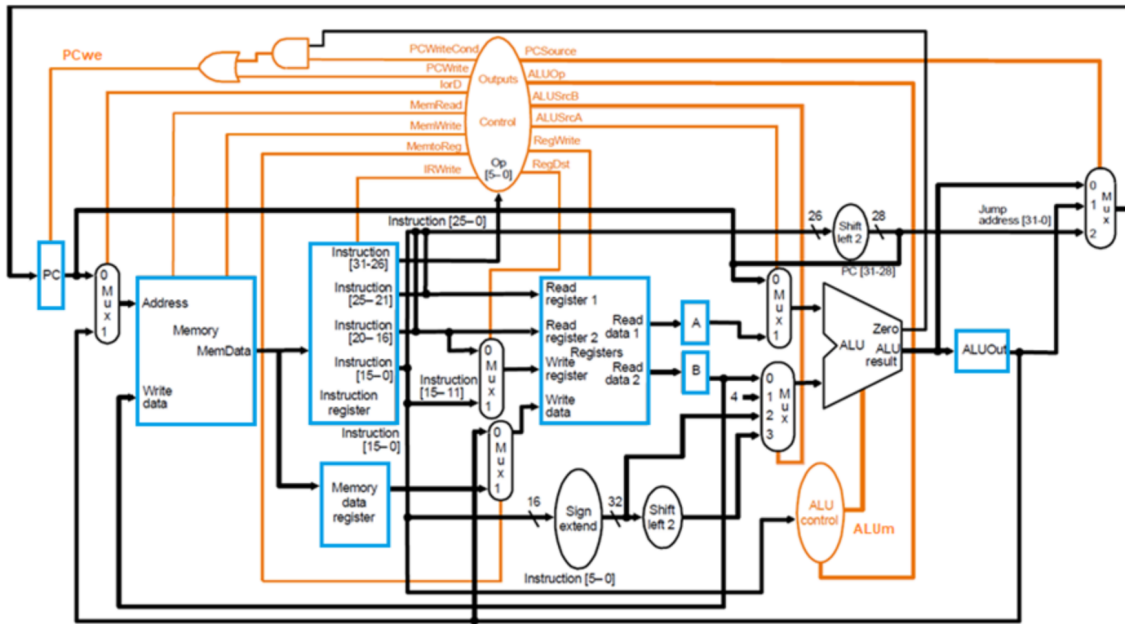
### 1.1 数据通路


满足上述指令的功能，设计多周期CPU的数据通路和控制器（橙色部分）如下图所示。具体实现时ALU和寄存器堆可以利用实验1和实验2设计的模块，指令和数据存储共用一个RAM存储器，采用IP例化实现，容量为512 × 32位的分布式存储器。

注意：ALU control输出信号对应lab1中的alu控制信号，移位和符号拓展模块直接在顶层模块中进行行为描述






## 1.2 控制器状态图 (补充addi指令)

根据各类指令在每个阶段完成的工作，设计控制器状态图，如下

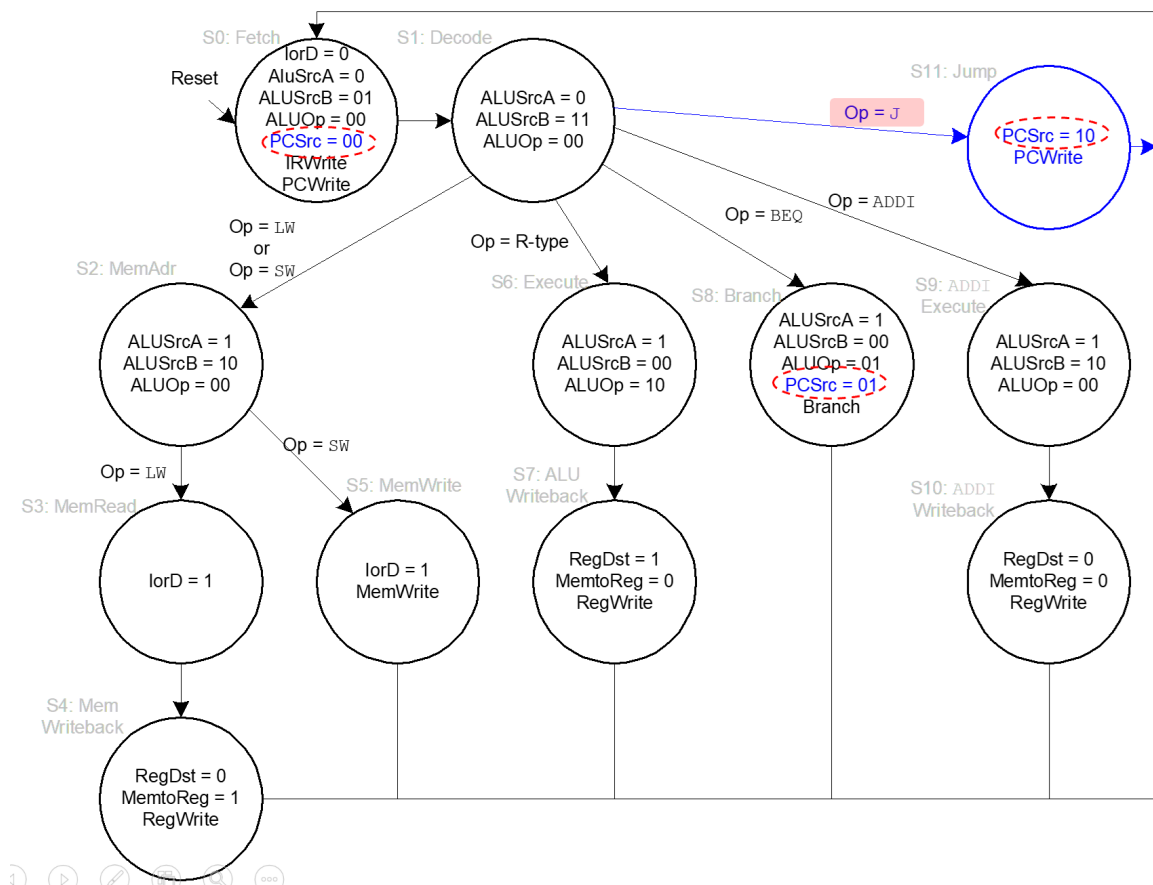

## 1.3 RTL ANALYSIS-Schematic

从上至下左右拼接

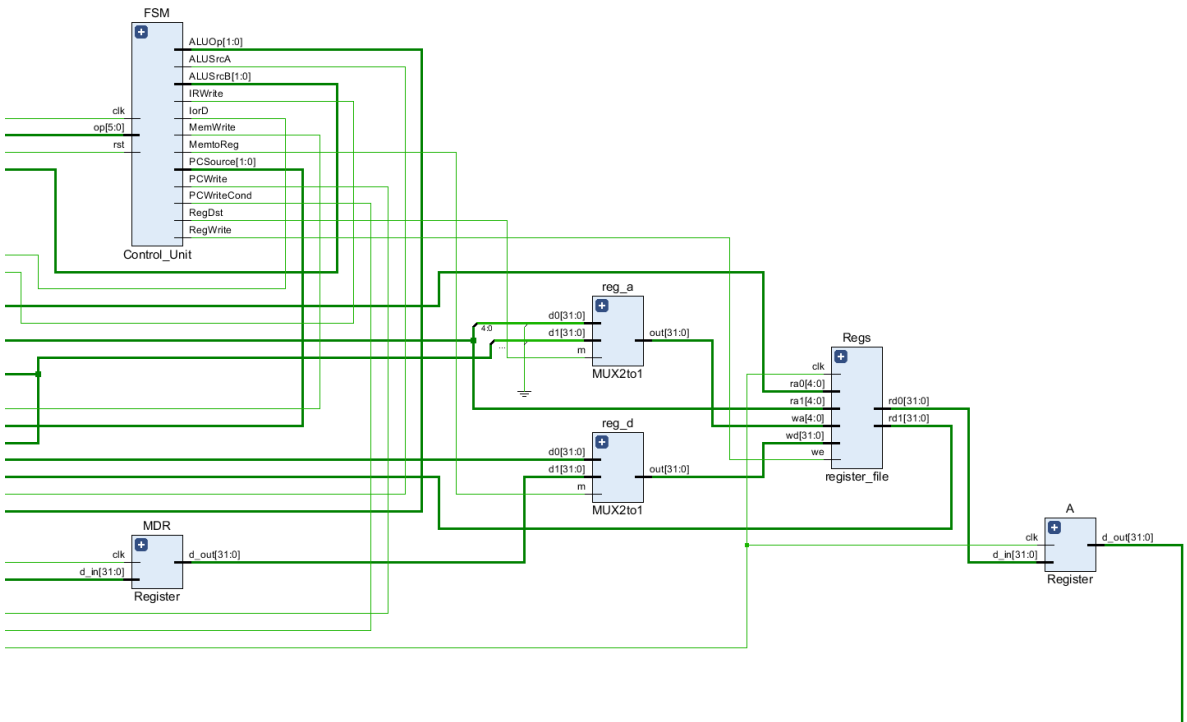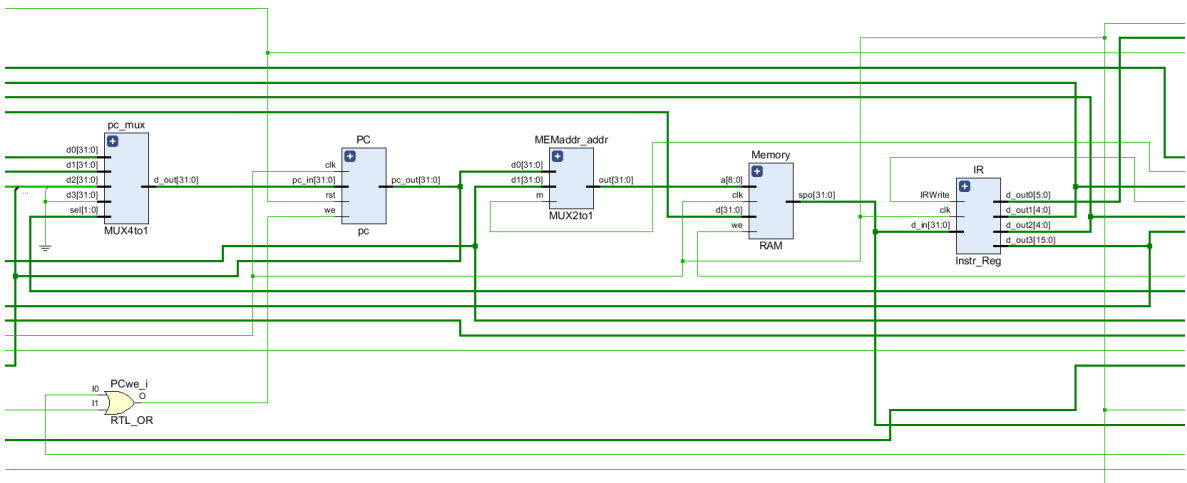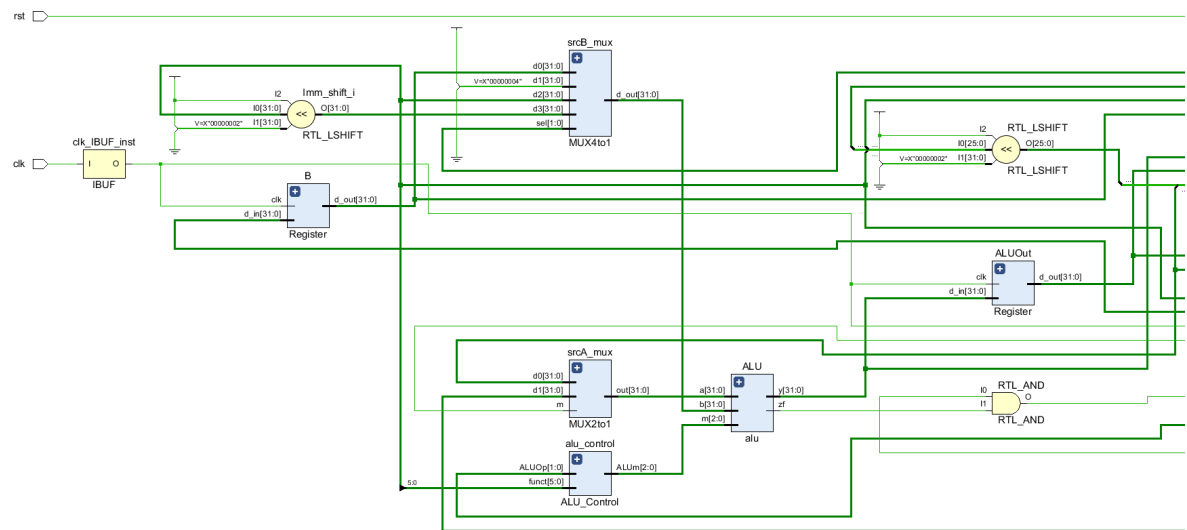

## 1.4 核心模块Verilog实现

### 1.4.1 多周期CPU顶层模块

根据端口和功能要求，多周期cpu的顶层模块具体实现如下：

```
1  module cpu(  
2      input clk,rst  
3  );  
4  
5      wire [31:0] pc_cur,pc_next,pc_jump; //pc  
6      wire [31:0] MEMdata; //取出的指令或者数据  
7      wire [31:0] MEM_addr;  
8      wire [5:0] IR_op; //op,传给control unit  
9      wire [4:0] IR_rs,IR_rt; //rs,rt  
10     wire [15:0] IR_Imm; //指令后16位  
11     wire [31:0] MDR_out; //MDR输出数据  
12     wire [4:0] Reg_addr; //寄存器堆写入地址  
13     wire [31:0] Reg_data; //寄存器堆写入数据  
14     wire [31:0] Imm_signext,Imm_shift; //符号拓展后的立即数,左移后的立即数  
15     wire [31:0] rdA,rdB; //寄存器堆两端输出数据  
16     wire [31:0] regA,regB; //A,B寄存器端口读出数据  
17     wire [31:0] srcA,srcB,ALU_result; //ALU操作数,结果  
18     wire [2:0] ALU_m; //ALU控制信号  
19     wire [31:0] ALUout; //ALUOut寄存器输出  
20     wire ALUzero,PCwe; //alu零输出标志,PC寄存器写使能  
21     /*下面为控制信号*/  
22     wire PCwriteCond,PCwrite,IorD,MemRead,MemWrite; //MemRead暂时不用  
23     wire MemtoReg,IRwrite,RegDst,RegWrite,ALUSrcA;  
24     wire [1:0] ALUSrcB,ALUOp,PCSource;  
25  
26     //data path  
27     assign PCwe = PCwrite|(PCwriteCond&ALUzero);  
28     pc PC(  
29         .clk          (clk          ),  
30         .rst          (rst          ),  
31         .we           (PCwe         ),  
32         .pc_in        (pc_next      ),  
33         .pc_out       (pc_cur       )  
34     ); //PC  
35  
36     MUX2to1 MEMaddr_addr(  
37         .m             (IorD         ),  
38         .d0            (pc_cur       ),  
39         .d1            (ALUout       ),  
40         .out           (MEM_addr     )  
41     );  
42  
43     RAM Memory(  
44         .clk           (clk          ),  
45         .we            (MemWrite     ),  
46         .a             (MEM_addr[10:2] ),  
47         .d             (regB         ),  
48         .spo           (MEMdata      )  
49     );  
50  
51     Instr_Reg IR(  
52         .clk           (clk          ),  
53         .IRwrite       (IRwrite      ),  
54         .d_in          (MEMdata      ), //instr  
55         .d_out0        (IR_op        ), //op
```

```

56     .d_out1      (IR_rs      ), //rs
57     .d_out2      (IR_rt      ), //rt
58     .d_out3      (IR_Imm     )  //末16位
59 ); //IR
60
61 Register MDR(
62     .clk          (clk        ),
63     .d_in         (MEMdata    ),
64     .d_out        (MDR_out    )
65 ); //MDR
66
67 MUX2to1 reg_a(
68     .m            (RegDst     ),
69     .d0           (IR_rt      ),
70     .d1           (IR_Imm[15:11] ),
71     .out          (Reg_addr   )
72 ); //write rt or rd
73
74 MUX2to1 reg_d(
75     .m            (MemtoReg   ),
76     .d0           (ALUout     ),
77     .d1           (MDR_out    ),
78     .out          (Reg_data   )
79 );
80
81 register_file Regs(
82     .clk          (clk        ),
83     .ra0          (IR_rs      ),
84     .rd0          (rdA       ),
85     .ra1          (IR_rt      ),
86     .rd1          (rdB       ),
87     .we           (RegWrite   ),
88     .wa           (Reg_addr   ),
89     .wd           (Reg_data   )
90 ); //register file
91
92 Register A(
93     .clk          (clk        ),
94     .d_in         (rdA       ),
95     .d_out        (regA      )
96 );
97
98 Register B(
99     .clk          (clk        ),
100    .d_in         (rdB       ),
101    .d_out        (regB      )
102 );
103
104 MUX2to1 srcA_mux(
105     .m            (ALUSrCA    ),
106     .d0           (pc_cur     ),
107     .d1           (regA      ),
108     .out          (srcA      )
109 );
110
111 assign Imm_signext = {{16{IR_Imm[15]}},IR_Imm}; //sign extend
112 assign Imm_shift = (Imm_signext<<2); //shift left2
113 MUX4to1 srcB_mux(

```

```

114     .sel      (ALUSrcB      ),
115     .d0       (regB         ),
116     .d1       (32'd4        ),
117     .d2       (Imm_signext  ),
118     .d3       (Imm_shift    ),
119     .d_out     (srcB         )
120 );
121
122 alu ALU(
123     .a         (srcA         ),
124     .b         (srcB         ),
125     .m         (ALUm         ),
126     .y         (ALU_result   ),
127     .zf        (ALUzero      )
128 ); //alu
129
130 Register ALUOut(
131     .clk        (clk         ),
132     .d_in       (ALU_result   ),
133     .d_out      (ALUout       )
134 );
135
136
137 assign pc_jump = {pc_cur[31:28], {{IR_rs, IR_rt, IR_Imm}<<2}};
138 MUX4to1 pc_mux(
139     .sel        (PCSource     ),
140     .d0         (ALU_result   ),
141     .d1         (ALUout       ),
142     .d2         (pc_jump      ),
143     .d3         (32'd0        ),
144     .d_out      (pc_next      )
145 );
146
147 //FSM,Control Unit
148 Control_Unit FSM(
149     .clk        (clk         ),
150     .rst        (rst         ),
151     .op         (IR_op        ),
152     .PCWriteCond (PCWriteCond ),
153     .PCWrite     (PCWrite     ),
154     .IorD       (IorD        ),
155     .MemRead     (MemRead     ),
156     .MemWrite    (MemWrite    ),
157     .MemtoReg    (MemtoReg    ),
158     .IRWrite     (IRWrite     ),
159     .RegDst      (RegDst      ),
160     .RegWrite    (RegWrite    ),
161     .ALUSrcA     (ALUSrcA     ),
162     .ALUSrcB     (ALUSrcB     ),
163     .ALUOp       (ALUOp       ),
164     .PCSource     (PCSource     )
165 );
166
167 ALU_Control alu_control(
168     .ALUOp       (ALUOp       ),
169     .funct       (IR_Imm[5:0] ),
170     .ALUm        (ALUm        )
171 );

```

- 核心模块control unit实现

```

1  module Control_Unit(
2      input [5:0] op,
3      output
4      RegDst,Jump,Branch,MemtoReg,MemRead,MemWrite,ALUSrc,RegWrite,
5      output [2:0] ALUOp //待实现的指令有限, 故直接生成alu控制信号
6  );
7      //实现以下6条指令
8      parameter add = 6'b000000;
9      parameter addi = 6'b001000;
10     parameter lw = 6'b100011;
11     parameter sw = 6'b101011;
12     parameter beq = 6'b000100;
13     parameter j = 6'b000010;
14     //add_op = 000,sub_op = 000
15     reg [10:0] control;
16     assign {RegDst,Jump,Branch,MemtoReg,MemRead,
17             MemWrite,ALUSrc,RegWrite,ALUOp} = control;
18
19     always @(op)
20     begin
21         case(op)
22             add : control = 11'b10000001000;
23             addi : control = 11'b000000011000;
24             lw : control = 11'b00011011000;
25             sw : control = 11'bx00x0110000;
26             beq : control = 11'bx01x0000001;
27             j : control = 11'bx1xx00x0xxx;
28             default: control = 11'bxxxxxxxxxx;
29         endcase
30     end
31 endmodule

```

#### 1.4.2 控制器状态机模块

```

1  module Control_Unit(
2      input clk,rst,
3      input [5:0] op,
4      output PCWriteCond,PCWrite,IorD,MemRead,MemWrite,
5      output MemtoReg,IRWrite,RegDst,RegWrite,ALUSrcA,
6      output [1:0] ALUSrcB,ALUOp,PCSource
7  );
8      //instr parameter
9      parameter add = 6'b000000;
10     parameter addi = 6'b001000;
11     parameter lw = 6'b100011;
12     parameter sw = 6'b101011;
13     parameter beq = 6'b000100;
14     parameter j = 6'b000010;
15
16     //state parameter
17     parameter IF = 4'b0000;
18     parameter ID = 4'b0001;

```



```

19 parameter LS_EX      = 4'b0010;
20 parameter LW_MEM     = 4'b0011;
21 parameter LW_WB      = 4'b0100;
22 parameter SW_MEM     = 4'b0101;
23 parameter R_EX       = 4'b0110;
24 parameter R_WB       = 4'b0111;
25 parameter BEQ_EX     = 4'b1000;
26 parameter J_EX       = 4'b1001;
27 parameter I_EX       = 4'b1010;
28 parameter I_WB       = 4'b1011;
29
30 reg [3:0] cur_state,next_state;
31 reg [15:0] control;
32
33 assign {PCWriteCond,PCWrite,IorD,MemRead,MemWrite,MemtoReg,IRwrite,
34         RegDst,RegWrite,ALUSrcA,ALUSrcB,ALUOp,PCSource}=control;
35 //三段式描述状态机
36 always @(posedge clk,posedge rst)
37 begin
38     if(rst)
39         cur_state <= IF;
40     else
41         cur_state <= next_state;
42 end
43 //状态转移条件
44 always @(*)
45 begin
46     case(cur_state)
47     IF:          next_state = ID;
48     ID:
49         case(op)
50         add:      next_state = R_EX;
51         addi:     next_state = I_EX;
52         lw,sw:    next_state = LS_EX;
53         beq:      next_state = BEQ_EX;
54         j:        next_state = J_EX;
55         default:  next_state = 4'b0000;
56         endcase
57     LS_EX:
58         case(op)
59         lw:       next_state = LW_MEM;
60         sw:       next_state = SW_MEM;
61         default:  next_state = 4'b0000;
62         endcase
63     LW_MEM:      next_state = LW_WB;
64     R_EX:        next_state = R_WB;
65     I_EX:        next_state = I_WB;
66     LW_WB,SW_MEM,R_WB,I_WB,BEQ_EX,J_EX:
67         next_state = IF;
68     default:     next_state = 4'b0000;
69     endcase
70 end
71 //状态输出
72 always @(cur_state)
73 begin
74     case(cur_state)
75     IF:          control = 16'b0101001000010000;
76     ID:          control = 16'b0000000000110000;

```

```

77     LS_EX:  control = 16'b0000000001100000;
78     LW_MEM: control = 16'b0011000000000000;
79     LW_WB:  control = 16'b0000010010000000;
80     SW_MEM: control = 16'b0010100000000000;
81     R_EX:   control = 16'b0000000001001000;
82     R_WB:   control = 16'b0000000011000000;
83     I_EX:   control = 16'b0000000001100000;
84     I_WB:   control = 16'b0000000010000000;
85     BEQ_EX: control = 16'b1000000001000101;
86     J_EX:   control = 16'b0100000000000010;
87     default: control = 16'b0000000000000000;
88     endcase
89 end
90 endmodule

```

## 1.5 波形仿真

### 1.5.1 仿真MIPS指令

```

1  # 初始PC = 0x00000000
2
3  j _start    # 0
4
5  .data
6  .word 0,6,0,8,0x80000000,0x80000100,0x100,5,0,0,0
7  #编译成机器码时，编译器会在前面多加个0，所以后面lw指令地址会多加4
8
9  _start:
10     addi $t0,$0,3          #t0=3    44
11     addi $t1,$0,5          #t1=5    48
12     addi $t2,$0,1          #t2=1    52
13     addi $t3,$0,0          #t3=0    56
14
15     add  $s0,$t1,$t0        #s0=t1+t0=8  测试add指令    60
16     lw   $s1,12($0)         #                      64
17     beq  $s1,$s0,_next1     #正确跳到_next          68
18
19     j _fail
20
21  _next1:
22     lw $t0, 16($0)          #t0 = 0x80000000    76
23     lw $t1, 20($0)          #t1 = 0x80000100    80
24
25     add  $s0,$t1,$t0        #s0 = 0x00000100 = 256  84
26     lw  $s1, 24($0)         #                      88
27     beq  $s1,$s0,_next2     #正确跳到_success      92
28
29     j _fail
30
31  _next2:
32     add $0, $0, $t2          # $0应该一直为0        100
33     beq $0,$t3,_success     #                      104
34
35
36  _fail:
37     sw   $t3,8($0) #失败通过看存储器地址0x08里值，若为0则测试不通过，最初地址
                        0x08里值为0 108

```

```



38     j    _fail
39
40     _success:
41         sw    $t2,8($0)    #全部测试通过，存储器地址0x08里值为1 116
42         j    _success
43     #判断测试通过的条件是最后存储器地址0x08里值为1，说明全部通过测试

```

## 1.5.2 cpu仿真波形及解释


根据上述汇编指令，10个周期一组，仿真波形如下，cpu内部变量在各阶段的值在图中能看到，不——解释

### 1.5.2.1 第一组 (1-10 cycle)

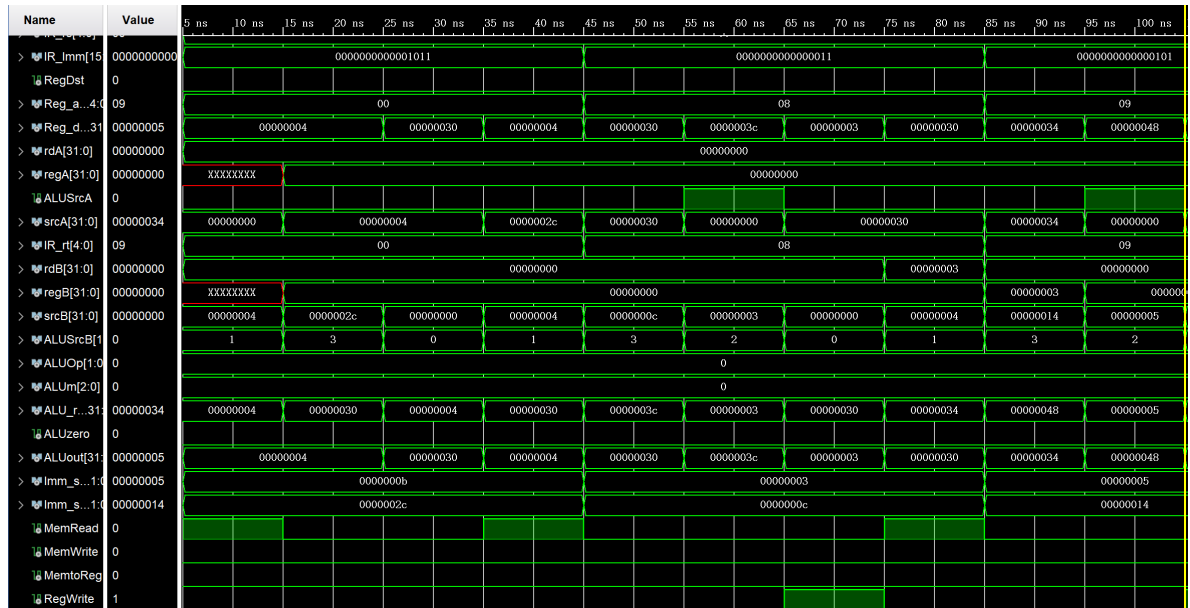
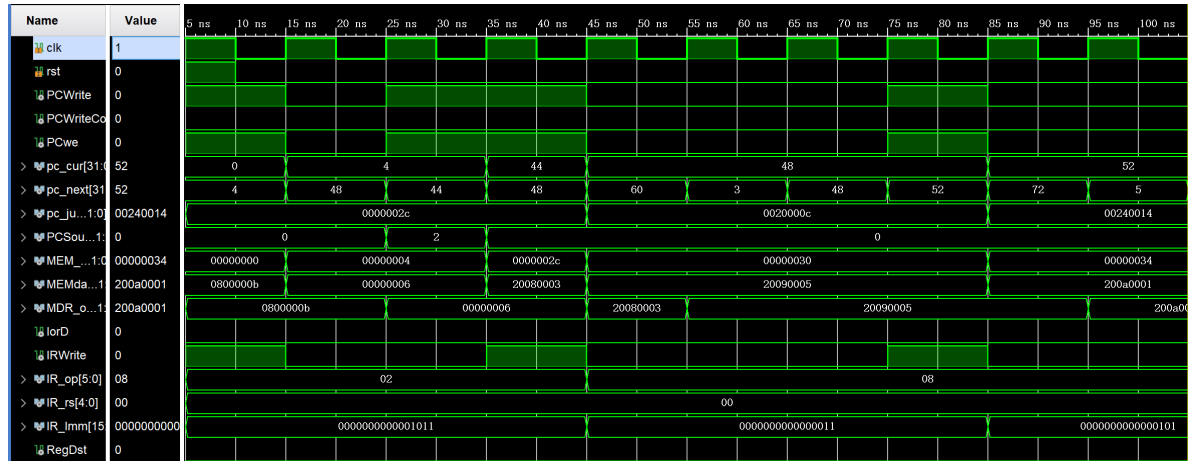


### 1.5.2.2 第二组 (11-20 cycle)





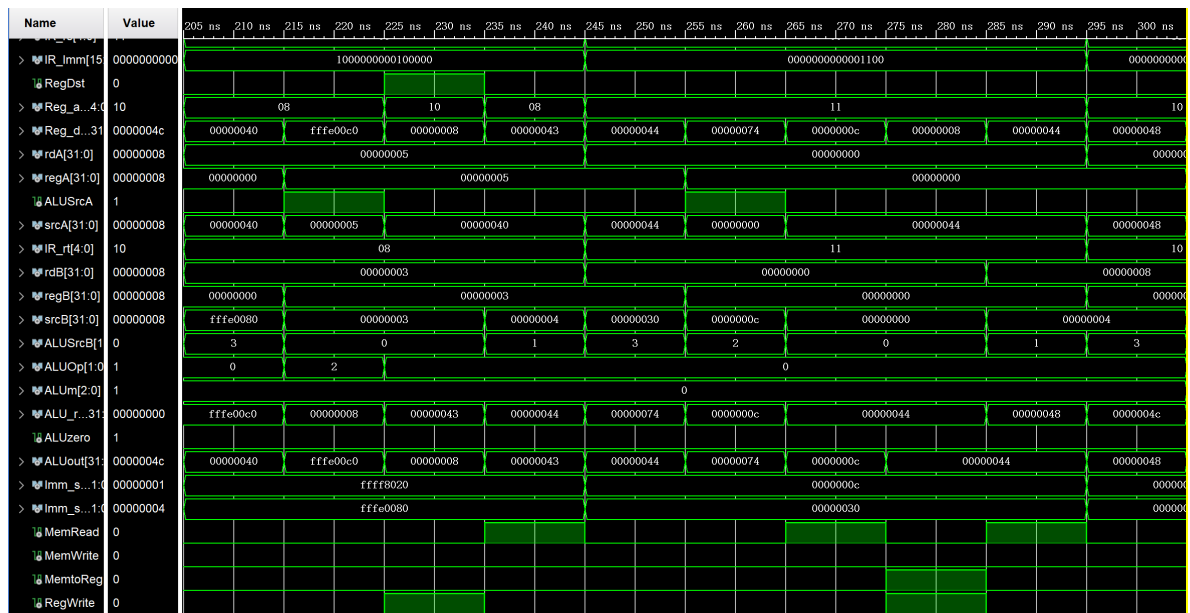


### 1.5.2.4 第四组 (31-40 cycle)

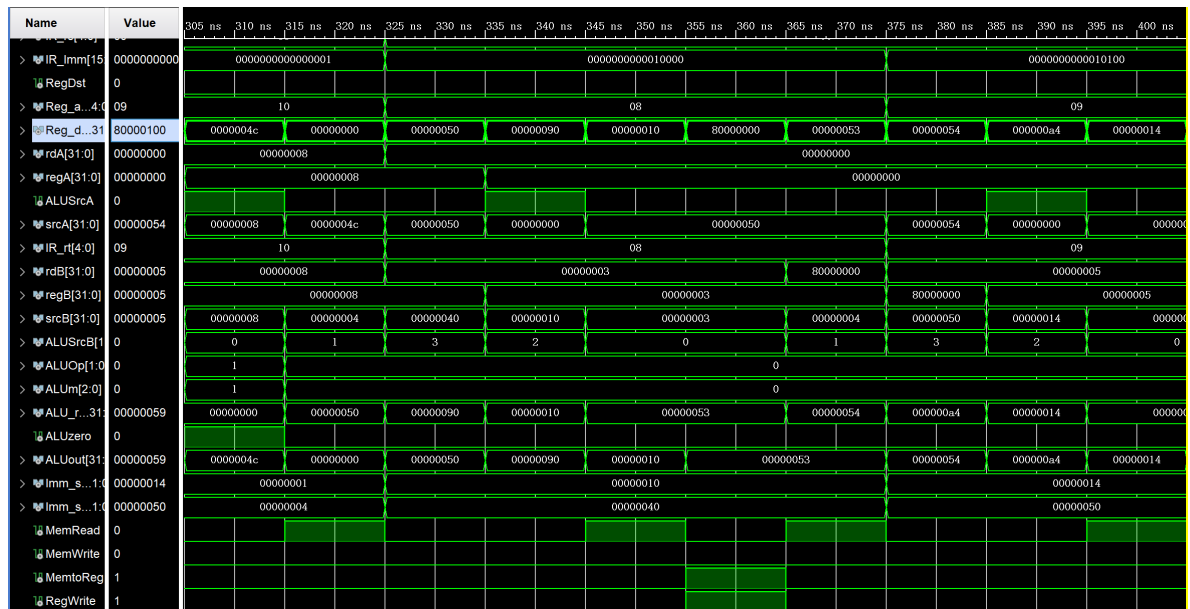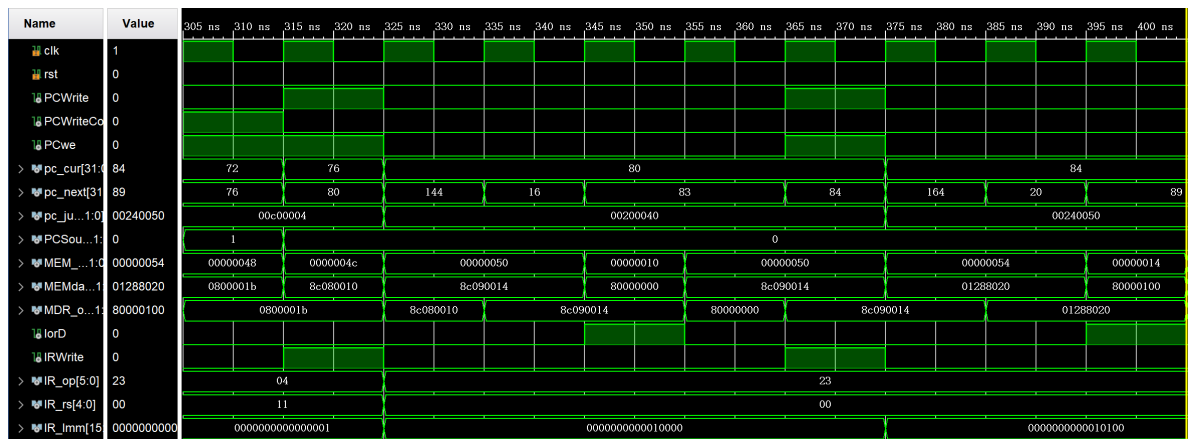


### 1.5.2.5 第五组 (41-50 cycle)

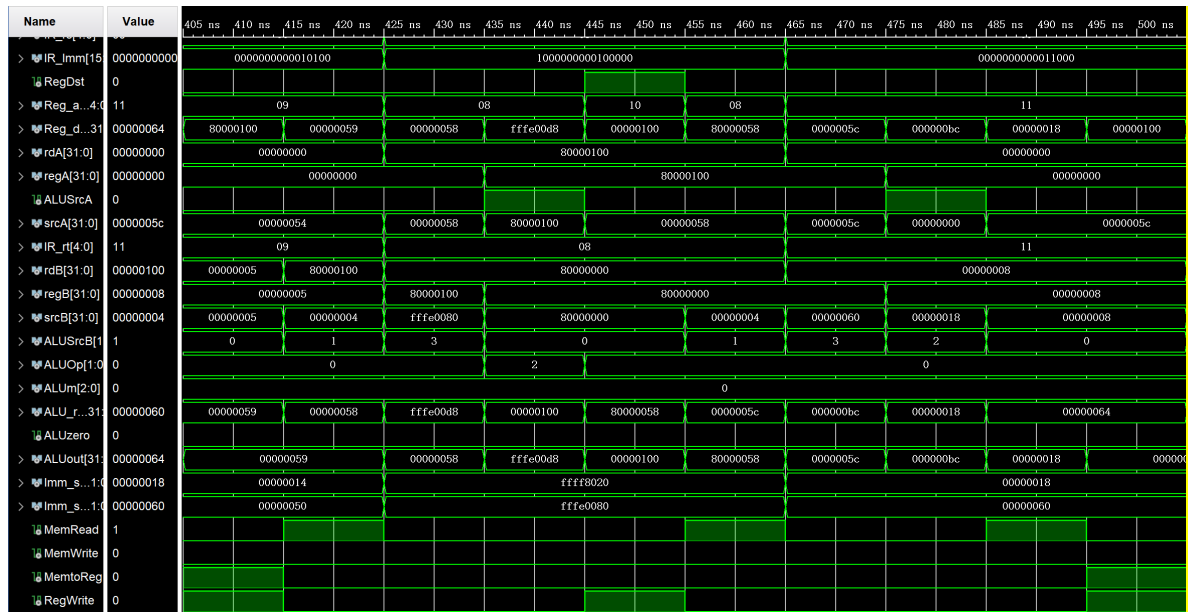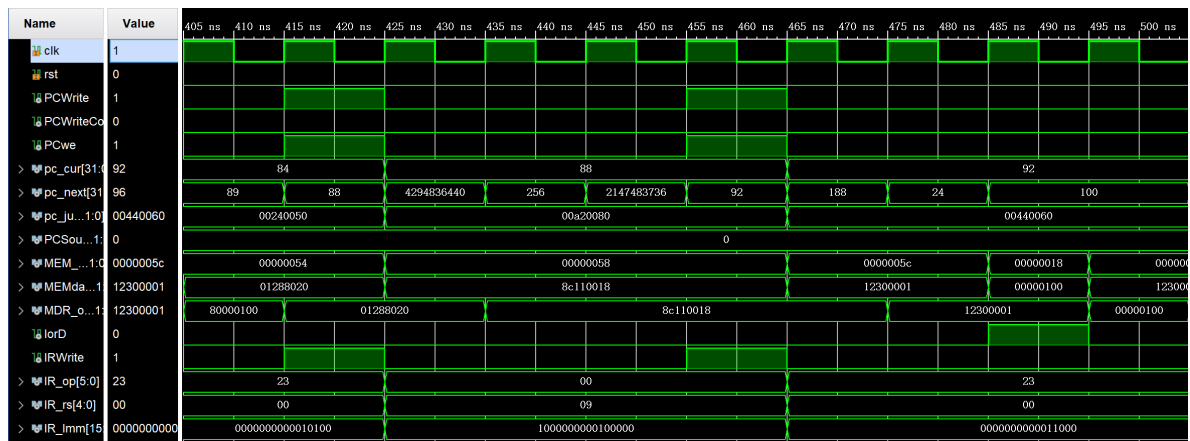



### 1.5.2.6 第六组 (51-60 cycle)

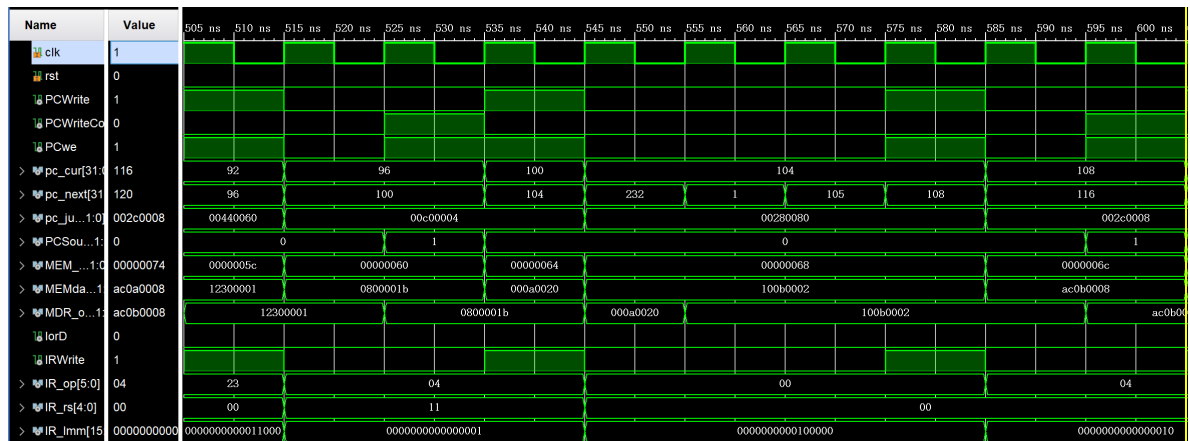

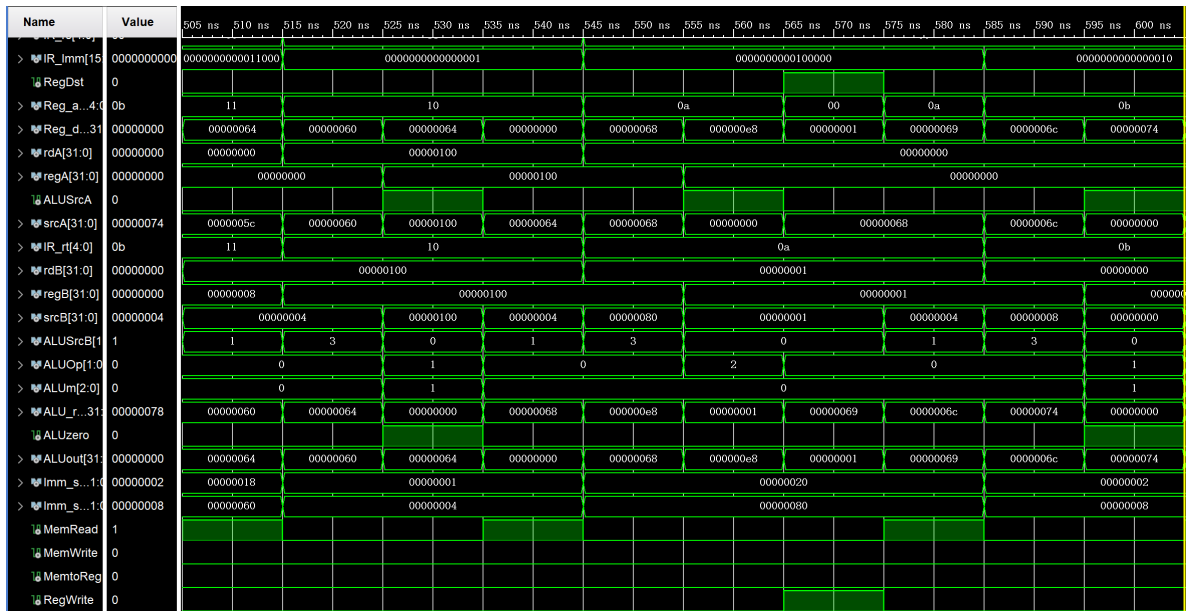

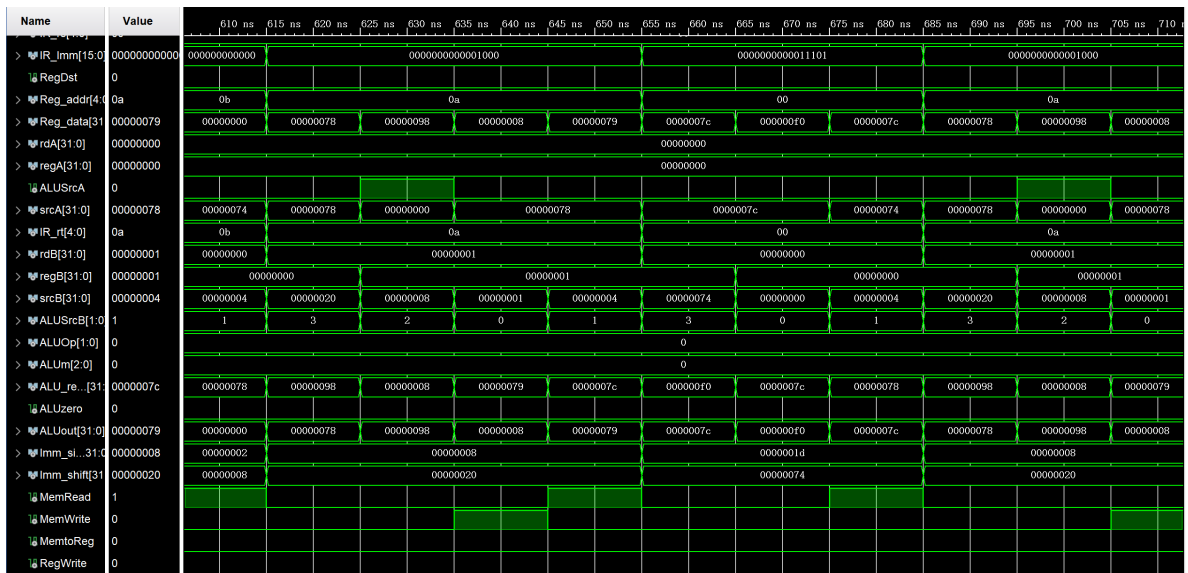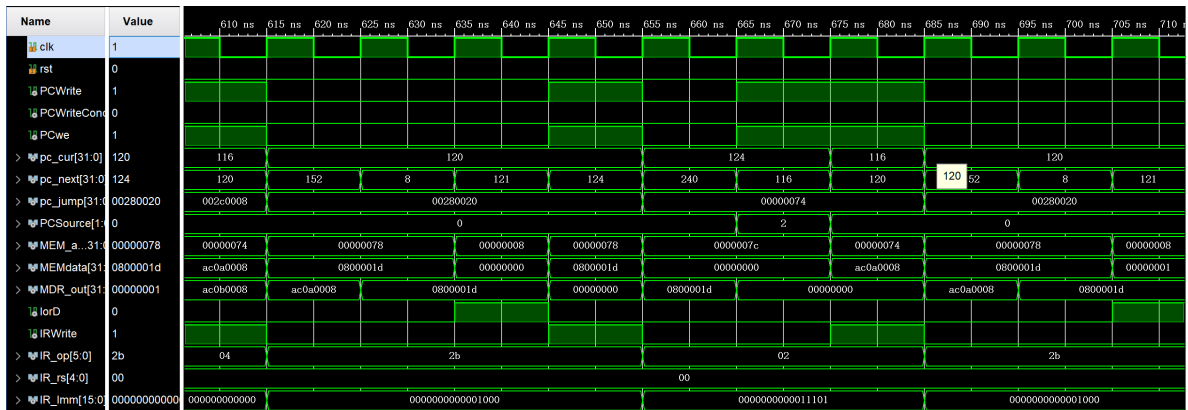
### 1.5.2.7 第七组 (61-71cycle)

最后在sw和j指令循环，可以看到第71个周期，MEM\_addr地址为x01，MDR\_OUT输出为1，即代表内存x08的值为1，测试通过


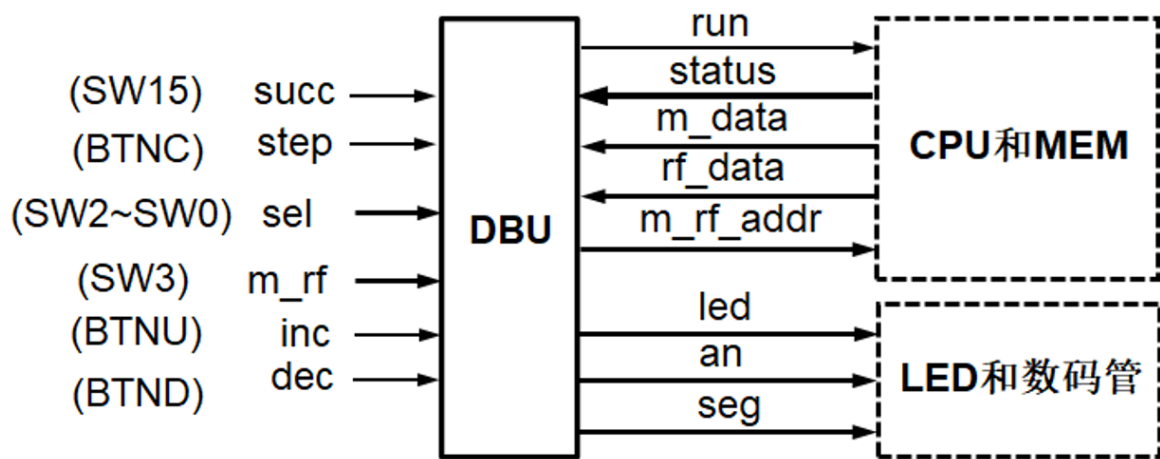
## 2、调试单元Debug Unit(DBU)

为了方便下载调试，设计一个调试单元DBU，该单元可以用于控制CPU的运行方式，显示运行过程的中间状态和最终运行结果。DBU的端口与CPU以及FPGA开发板外设（拨动/按钮开关、LED指示灯、7-段数码管）的连接如下图所示。为了DBU在不影响CPU运行的情况下，随时监视CPU运行过程中寄存器堆和数据存储器的内容，可以为寄存器堆和数据存储器增加1个用于调试的读端口。




注：图中省略了clk和rst信号

## 2.1 控制CPU运行方式


- succ = 1: clkd输出连续的周期性脉冲信号，可以作为CPU的时钟信号，控制CPU连续执行指令
- succ = 0: 每按动step一次， clkd输出一个脉冲信号，可以作为CPU的时钟信号，控制CPU执行一个时钟周期
- sel = 0: 查看CPU运行结果 (存储器或者寄存器堆内容)
  - m\_rf: 1, 查看存储器(MEM); 0, 查看寄存器堆(RF)
  - m\_rf\_addr: MEM/RF的调试读口地址(字地址)，复位时为零
  - inc/dec: m\_rf\_addr加1或减1
  - rf\_data/m\_data: 从RF/MEM读取的数据字
  - 16个LED指示灯显示m\_rf\_addr
  - 8个数码管显示rf\_data/m\_data
- sel = 1 ~ 7: 查看CPU运行状态 (status)
- 16个LED指示灯(SW15~SW0)依次显示控制器的控制信号PCSource(2)、PCwe、lorD、MemWrite、IRWrite、RegDst、MemtoReg、RegWrite、ALUm(3)、ALUSrcA、ALUSrcB(2) 和 ALUZero
- 8个数码管显示由sel选择的一个32位数据
  - sel = 1: PC, 程序计数器
- sel = 2: IR, 指令寄存器
  - sel = 3: MD, 存储器读出数据寄存器
- sel = 4: A, 寄存器堆读出寄存器A
  - sel = 5: B, 寄存器堆读出寄存器B
- sel = 6: ALUOut, ALU运算结果寄存器
  - sel = 7:



## 2.2 RTL ANALYSIS-Schematic(顶层模块——连接图)

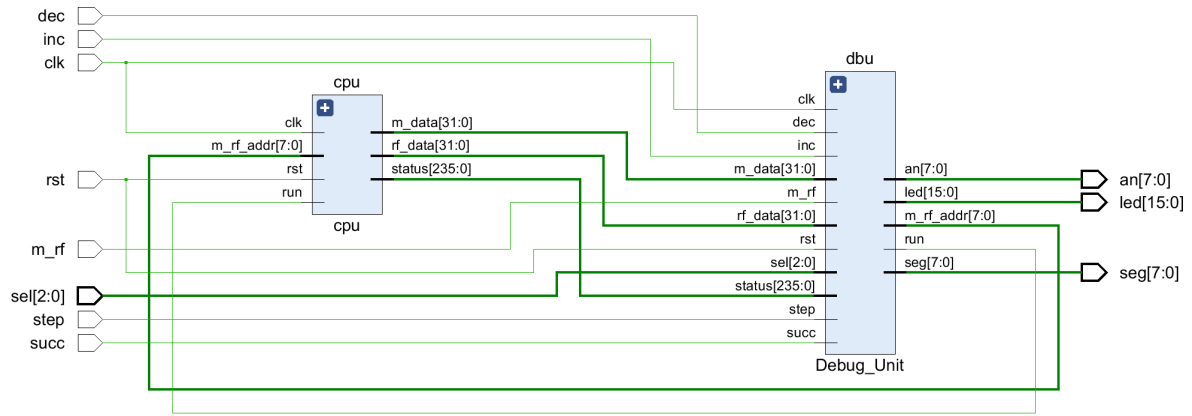

## 2.3文件架构

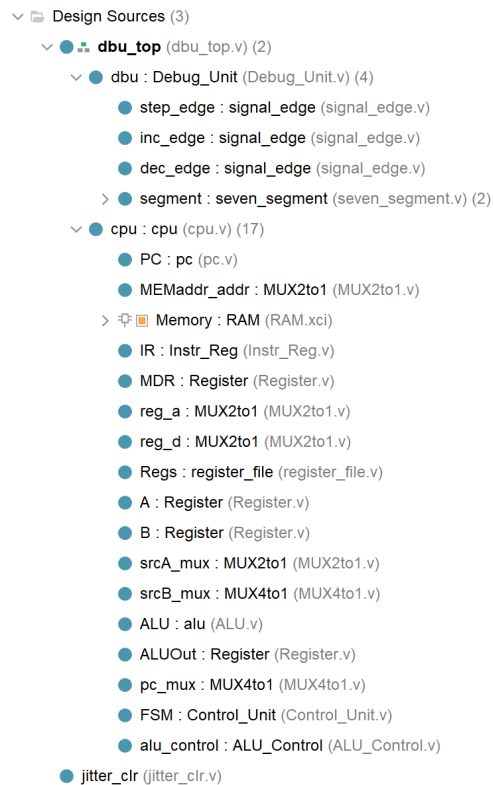

## 2.4 核心模块Verilog实现

### 2.4.1 顶层模块

```
1  module dbu_top(  
2      input clk,rst,    //时钟, 复位  
3      input succ,step,  //连续执行, 单步执行  
4      input m_rf,inc,dec, //M/R选择, 地址加减  
5      input [2:0] sel,  //输出控制  
6      output [15:0] led, //led  
7      output [7:0] an,  //seven segment enable  
8      output [7:0] seg  //seven segment output  
9  );  
10  
11  wire run;  
12  wire [207:0] status;  
13  wire [31:0] m_data,rf_data;  
14  wire [7:0] m_rf_addr;  
15  //data path
```

```

16     Debug_Unit dbu(
17         .clk          (clk          ),
18         .rst          (rst          ),
19         .succ         (succ         ),
20         .step         (step         ),
21         .sel          (sel          ),
22         .m_rf         (m_rf         ),
23         .inc          (inc          ),
24         .dec          (dec          ),
25         .status       (status       ),
26         .m_data       (m_data       ),
27         .rf_data      (rf_data      ),
28         .run          (run          ),
29         .m_rf_addr    (m_rf_addr    ),
30         .led          (led          ),
31         .an           (an           ),
32         .seg          (seg          )
33     );
34
35     cpu cpu(
36         .clk          (clk          ),
37         .rst          (rst          ),
38         .run          (run          ),
39         .m_rf_addr    (m_rf_addr    ),
40         .status       (status       ),
41         .m_data       (m_data       ),
42         .rf_data      (rf_data      )
43     );
44
45     endmodule

```

#### 2.4.2 DBU模块具体实现

```

1  module Debug_Unit(
2      input clk,rst,    //时钟，复位
3      input succ,step,  //连续执行，单步执行
4      input m_rf,inc,dec, //M/R选择，addr加减
5      input [2:0] sel,   //cpuc查看选择
6      input [6*32+16-1:0] status,    //PC,IR,MD,A,B,ALUOut,signal
7      input [31:0] m_data,rf_data,
8      output run,    //cpu控制，数码管控制
9      output [7:0] an,
10     output reg [7:0] m_rf_addr,
11     output reg [15:0] led,
12     output [7:0] seg
13 );
14
15     //wire step_clr,inc_clr,dec_clr;
16     wire step_p,inc_p,dec_p;
17     reg [31:0] data;
18     //信号处理,按键需处理，扳动无需处理
19     //jitter_clr step_BTNC(clk,step,step_clr);
20     //jitter_clr inc_BTNU(clk,inc,inc_clr);
21     //jitter_clr dec_BUND(clk,dec,dec_clr);
22     signal_edge step_edge(clk,step,step_p); //上板时记得修改
23     signal_edge inc_edge(clk,inc,inc_p);
24     signal_edge dec_edge(clk,dec,dec_p);

```

```

25
26     assign run = succ|step_p; //run
27
28     //m_rf_addr
29     wire inc_dec;
30     assign inc_dec = inc_p|dec_p;
31     always @(posedge inc_dec,posedge rst)
32     begin
33         if(rst)
34             m_rf_addr = 0;
35         else
36             begin
37                 case({inc_p,dec_p})
38                     2'b00,2'b11:m_rf_addr = m_rf_addr;
39                     2'b01:m_rf_addr = m_rf_addr-1;
40                     2'b10:m_rf_addr = m_rf_addr+1;
41                 endcase
42             end
43     end
44
45
46     always @(*)
47     begin
48         led = {{4{1'b0}},status[11:0]};
49         case(sel)
50             3'b000:
51                 begin
52                     led = {{8{1'b0}},m_rf_addr};
53                     if(m_rf)
54                         data = m_data;
55                     else
56                         data = rf_data;
57                 end
58             3'b001:data = status[207:176]; //PC
59             3'b010:data = status[175:144]; //IR
60             3'b011:data = status[143:112]; //MD
61             3'b100:data = status[111:80 ]; //A
62             3'b101:data = status[79 :48 ]; //B
63             3'b110:data = status[47 :16 ]; //ALUOut
64             3'b111:data = status[15 :0 ]; //signal
65         endcase
66     end
67
68     seven_segment segment(clk,data,8'hFF,an,seg);
69
70 endmodule

```

#### • CPU模块相应修改(只展示修改部分)

```

1 module cpu(
2     input clk,rst,
3     //为dbu增加端口
4     input run,
5     input [7:0] m_rf_addr, //dbu读地址
6     output [31:0] m_data,rf_data, //R/D读出数据
7     output [207:0] status //CPU内部状态
8 );

```

```
9
10      /*...*/
11      //以下代码供dbu使用
12      //修改时钟信号，后续时钟信号都用clk_p
13      wire clk_p;
14      assign clk_p = clk&run;
15      assign status = {pc_cur,{IR_op,IR_rs,IR_rt,IR_Imm},MDR_out,
16                      regA,regB,ALUout,PCSource,PCwe,IorD,MemWrite,IRWrite,RegDst,
17                      MementoReg,RegWrite,ALUm,ALUSrca,ALUSrcB,ALUzero};
18      /*...*/
19
20 endmodule
```

## 2.5 FPGA开发板测试：

返校后进行

# 三、实验总结

---

- 分析CPU的数据通路，并对其结构化描述，深入理解计算机硬件的基本组成、结构和工作原理；
- 调试器DBU的设计，增强了数字系统设计能力和调试数字系统的能力；
- 熟练掌握了数据通路和控制器的设计和描述方法。